

TP02 - VHDL séquentiel

Geoffrey PERRIN
Océane DUBOIS

0.1 Compteur de 2 bits

Dans cet exercice on cherche à implémenter le modèle VHDL d'un compteur synchrone à 2 bits, On utilisera :

- une entrée pour le reset : PB_1. Cette entrée est un bouton poussoir qui remet le compteur à '0' si on le met à '1'.
- un signal d'entrée (un bouton) PB_0 , un autre bouton poussoir, qui incrémente le compteur lorsqu'on le met à 1.
- le signal LED_10 comme signal de sortie, qui est un groupe de 2 led qui permet d'afficher le resultat du compteur.

Chaque fois que l'on appuie sur le bouton, le compteur est incrémenté de 1. Le résultat est affiché grâce aux LED. Si la valeur du compteur dépasse 3, le compteur est remis à 0 car la carte affiche le résultat du compteur modulo 4(car on ne peut afficher que 4 chiffres sur les 2 LED). Sinon le bouton reset (PB_1), permet de remettre le compteur à 0.

On pensera à se synchroniser sur le front montant de l'horloge.

0.1.1 Ecriture du programme en VHDL

Voici le programme de l'exercice 1. On a supprimé les premières instructions dans un soucis de clareté du programme.

Voici d'abord le code du reset synchrone. On a ici un reset synchrone car le signal du reset n'est pas dans la liste de sensibilité du process et qu'il ne prend effet que si le signal PB_0 change d'état et passe à 1.

```
entity compteur is
PORT(PB_0,PB_1:IN BIT;
      LED_10: OUT INTEGER RANGE 0 to 3);
end compteur;

architecture Behavioral of compteur is

begin
PROCESS(PB_0)
VARIABLE resultat:INTEGER range 0 to 3 := 0;
BEGIN
    IF(PB_0'EVENT and PB_0='1') THEN
        IF PB_1 = '0' THEN
            resultat := resultat + 1;
```

```
        ELSE
            resultat := 0;
        END IF;
    END IF;

LED_10 <= resultat;

END PROCESS;

end Behavioral;
```

Et voici maintenant le code du reset asynchrone. On a simplement passé le signal du reset dans la liste de sensibilité du process et on peut activer le reset indépendamment du signal PB_0, puisque l'activation du reset ne se trouve plus à l'intérieur de la condition "IF(PB_0'EVENT and PB_0='1') THEN". Il peut donc se déclencher indépendamment de l'activation du compteur.

```
entity compteur is
PORT(PB_0,PB_1:IN BIT;
      LED_10: OUT INTEGER RANGE 0 to 3);
end compteur;

architecture Behavioral of compteur is

begin
    PROCESS(PB_0, PB_1)
    VARIABLE resultat:INTEGER range 0 to 3;
    BEGIN
        IF (PB_1 = '1') THEN
            resultat := 0;
        ELSE IF(PB_0'EVENT and PB_0='1') THEN

            resultat := resultat + 1;
        end if;
        END IF;

        LED_10 <= resultat;

    END PROCESS;

END Behavioral;
```

Une fois que les deux programmes sont écrits on procède à la synthèse

des programmes.

0.1.2 Synthèse du code VHDL

La synthèse nous permet d'obtenir 2 schémas : RTL et Technology. Le schéma RTL est celui qui se rapproche le plus du code VHDL. Il est composé de boîtes, représentant des multiplicateurs, additionneurs, compteurs ... Ces boîtes peuvent être reliées entre elles par des portes logiques AND, OR ... On y voit pas de composants physiques.

Voici le schéma RTL avec le code du reset synchrone :

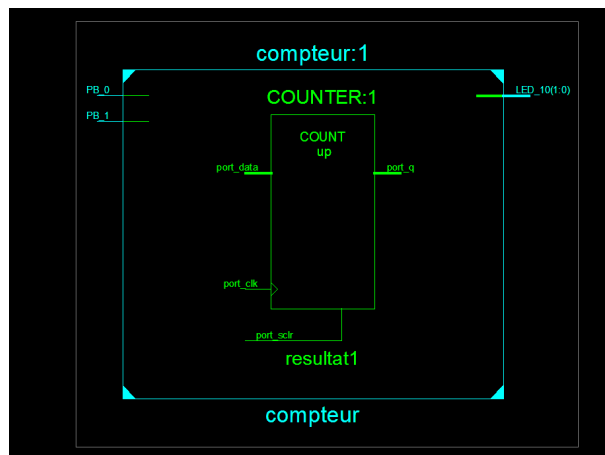


Figure 1: Schéma RTL du compteur avec reset synchrone

On remarque bien les deux entrées PB_0 et PB_1, le compteur au milieu du composant et la LED_10 qui correspond à la sortie. Le synthétiseur a donc bien reconnu le code comme étant un compteur.

Voici maintenant la vue technologique du code avec le reset synchrone :

Au niveau de la sortie on a bien les 2 LED qui sont présentes. Le résultat de la LED 0 est calculé par le bloc fdr resultat_0, le résultat de la led 1 est calculé par le bloc fdr resultat_1. Le reset (l'entrée PB_1) est reliée à ces 2 même blocs pour les remettre à 0 si besoin. C'est le bloc lut2 qui lorsque le bloc fdr resultat_0 ne peut plus calculer sur 1 bit le résultat, passe le résultat au bloc fdr resultat_1.

Tous les composants apparaissant sont des composants qui existent réellement sur le FPGA.

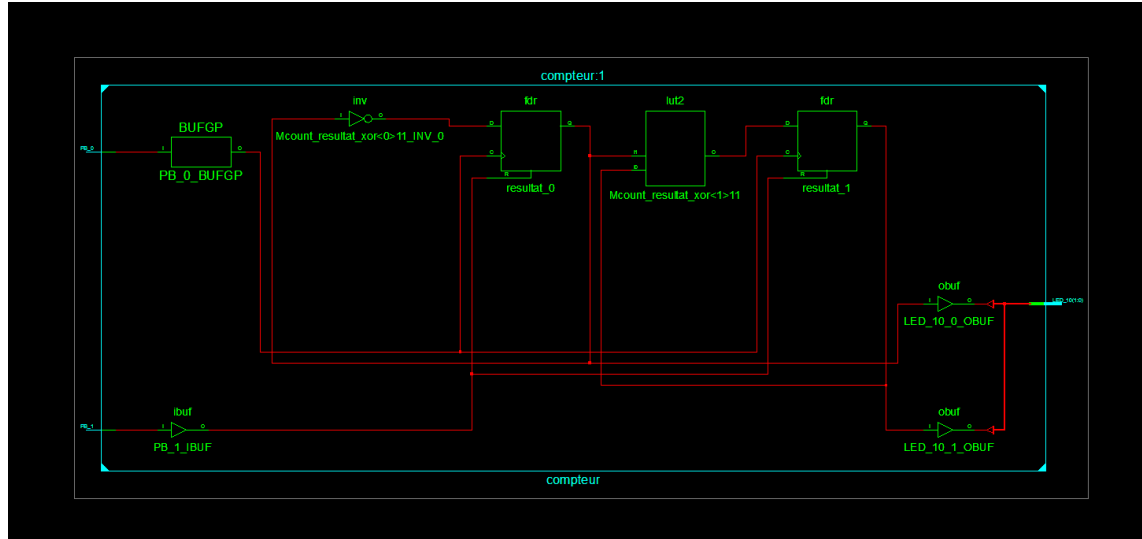


Figure 2: Schéma technologique du compteur avec reset synchrone

0.1.3 Simulation du circuit

Ensuite nous effectuons la simulation du circuit grâce au logiciel. En faisant varier les 2 signaux d'entrée voici le résultat que nous obtenons.

 


Figure 3: Simulation du compteur avec reset synchrone

Lors de la simulation avec l'horloge synchrone on remarque que lorsque le reset est activé, on doit attendre que le signal d'entrée PB_0 soit passé à '1' pour que le compteur repasse à 0, tant que le signal d'entre PB_0 n'est pas passé à 1, le reset ne prend pas effet.

Ce n'est pas le cas avec un reset asynchrone, dont voici la simulation :

Ici on peut voir que le reset prend effet dès sont activation, on n'a pas besoin que PB_0 soit activé.

 


Figure 4: Simulation du compteur avec reset asynchrone

0.1.4 programmation du FPGA et vérification du fonctionnement

Lorsqu'on programme le FPGA et qu'on télécharge le code sur la carte, on observe bien les 2 comportements attendus avec les reset synchrone et asynchrone. De plus les 2 leds ne peuvent afficher que les résultats allant de 0 à 3. Une fois que le compteur dépasse la valeur 3, le résultat est affiché modulo 4.

0.2 Détecteur de code

Dans cet exercice on réalisera un détecteur pour le code 11010. Si le code est détecté, une alarme est activée. On utilisera les signaux :

- BP_0 pour l'horloge
- SW_0 pour la ligne de transmission permettant de rentrer 0 ou 1
- LED_0, la LED pour symboliser l'alarme
- LED_7654 pour afficher l'état de la machine à état

Dans cette première modélisation on supposera qu'une fausse entrée implique de tout recommencer.

On décide de modéliser le code par une machine à 5 états avec chaque état correspondant à une bonne entrée du code.

0.2.1 Ecriture du code VHDL

```
entity decodeur is
  PORT(PB_0, SW_0 : IN BIT;
        LED_0 : OUT BIT;
        LED_7654 : OUT INTEGER RANGE 0 to 15);
```

```
end decodeur;

architecture Behavioral of decodeur is
begin
process(PB_0)
variable state : INTEGER RANGE 0 to 15;
begin
if(PB_0'Event and PB_0 = '1') then
case state is
when 0 => if (SW_0 = '1') then
state := 1;
LED_0 <= '0';
else LED_0 <= '0';
end if;
when 1 => if (SW_0 = '1') then
state := 2;
else
LED_0 <= '0';
state :=0;
end if;
when 2 => if (SW_0 = '0') then
state := 3;
else
LED_0 <= '0';
state :=0;
end if;
when 3 => if (SW_0 = '1') then
state := 4;
else
LED_0 <= '0';
state :=0;
end if;
when 4 => if (SW_0 = '0') then
state := 0;
LED_0 <= '1';
else
state :=0;
end if;
when others => state := 0;
end case;
LED_7654 <= state;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

Dans ce code, nous nous sommes basés sur un diagramme à 5 états (de 0 à 4). A chaque entrée qui correspond au code à exécuter, on incrémente la variable state, si il y a une fausse entrée, on repasse la variable state à 0 et on doit recommencer le code depuis le début. Lorsqu'on arrive à l'état 4 et que le dernier chiffre du code est correctement rentré, on passe la led à 1 pour quelle s'allume. On passe également l'état à 5 pour que lors du cycle suivant, on passe dans la condition "WHEN OTHERS" qui remet l'état à 0. De plus à chaque état nous avons ajouté l'instruction qui permet d'éteindre la LED si le chiffre rentré n'est pas le bon. Nous sommes ainsi sûrs que la LED ne s'allume que si le code correct est rentré et qu'elle s'éteint dans toutes les autres situations.

Nous égalisons la variable d'état avec le groupe de LED 7654, cela nous permet de savoir à quel état de la machine à état nous sommes, dans l'entrée du code.

0.2.2 Synthèse du code VHDL

Nous avons ensuite réalisé la simulation RTL et Technology du code, voilà ce que nous avons obtenu.

Nous pouvons donc voir les 3 LED utilisées en sortie pour afficher l'état en plus de la LED_0 pour afficher l'alarme.

Pour signal d'horloge, la valeur entrée passe dans un opérateur ET avec le résultat de l'alarme. Puis le résultat des 2 est dirigé vers le bloc LED_mux_0.

A la sortie du bloc state il y a aussi une ligne pour chaque état, de l'état 0 à l'état 4. Ces 5 lignes sont dirigées vers le bloc LED_mux_0. Ces 5 lignes passent aussi dans un OR, donc la sortie est aussi dirigée vers le bloc LED_mux_0.

Le bloc LED_mux_0 qui gère donc l'alarme prend donc en entrée les valeurs de states, le signal d'horloge ET le résultat de l'alarme, et la valeur de l'horloge.

Le bloc qui gère la variable state a en sortie une ligne qui se dirige vers chaque LED qui représente la variable state pour les remettre à jour au fur et à mesure.

Il y a aussi une ligne qui rejoint toutes les LED du circuit. Ainsi lorsque l'état 4 est atteint on peut allumer la LED d'alarme.

Et comme déjà dit, une ligne de sortie par valeur de la variable d'état.

Les bits d'états sont au nombre de 6, sur le schéma RTL ils sont représentés par la notation ouX avec X un entier variant entre 0 et 5.

On définit :

- S0 : Out0

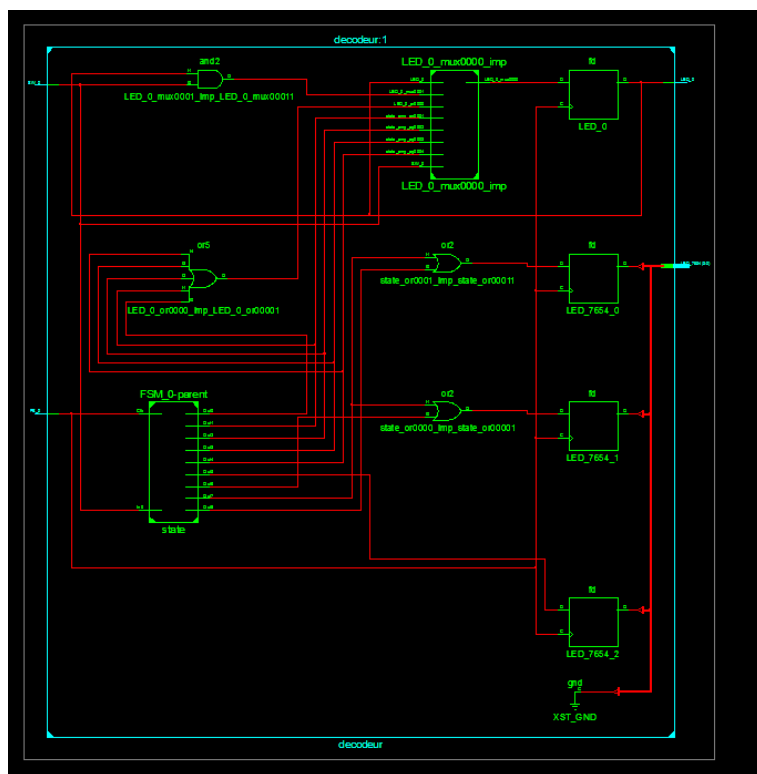


Figure 5: Schéma Technology du détecteur, une fausse entrée implique de recommencer du début

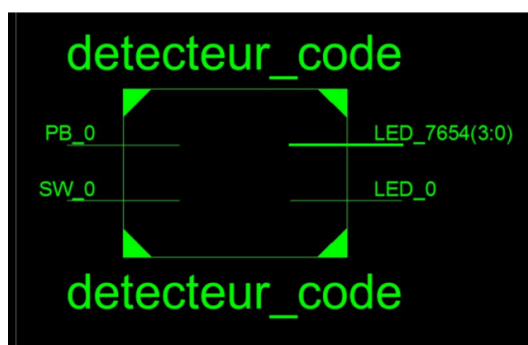


Figure 6: Schéma RTL du détecteur

- S1 : Out1

 


Figure 7: Schéma RTL du détecteur, bit d'états

- S2 : Out2
- S3 : Out3
- S4 : Out4
- S5 : Out5

D'après le schéma RTL on peut définir les équations de sorties.
Au niveau des équations de sorties on a donc :

$$\text{LED}_0 = \text{S4 AND SW}_0$$

$$\text{LED_7654}(0) = (\text{LED_7654}(3) \text{ AND S5}) \text{ OR } (\text{SW}_0 \text{ AND S3})$$

$$\text{LED_7654}(1) = (\text{LED_7654}(2) \text{ AND S5}) \text{ OR } (\text{S2 AND SW}_0)$$

$$\text{LED_7654}(2) = (\text{LED_7654}(1) \text{ AND S5}) \text{ OR } (\text{SW}_0 \text{ AND S1})$$

$$\text{LED_7654}(3) = (\text{LED_7654}(0) \text{ AND S5}) \text{ OR } (\text{SW}_0 \text{ AND S0})$$

Ces équations semblent être cohérentes avec le VHDL. Par exemple pour LED_0, on effectue le ET booléen sur S4 et SW_0 ce qui correspond au VHDL. Cependant, les équations de sortie du groupe de LED 7654 font aussi intervenir les valeurs des autres LED, qu'on ne connaît pas forcément. Ces équations vérifient également qu'on ne soit pas dans un état incohérent.

0.2.3 Simulation du circuit

Lors de la simulation, voici ce que nous avons obtenu, on remarque donc bien que dès qu'une fausse entrée est entrée, la variable d'état retombe à 0.

 


Figure 8: Simulation du décodeur, un fausse entrée fait recommencer du début

0.2.4 programmation du FPGA

Nous avons donc programmé le FPGA et tout à fonctionné correctement. La machine à état progresse d'état en état à chaque entrée correcte. Ou retombe à 0 si une fausse entrée est mise.

0.3 Détecteur de code avec une fausse entrée négligée

Dans cet exercice on réalisera un détecteur pour le code 11010. Si le code est détecté, une alarme est activée. On utilisera les signaux :

- BP_0 pour l'horloge
- SW_0 pour la ligne de transmission
- LED_0 pour symboliser l'alarme
- LED_7654 pour afficher l'état

Dans cette première modélisation on supposera qu'une fausse entrée est négligée.

0.3.1 Ecriture du code VHDL

Voici le code VHDL pour le décodeur du code 11010 lorsqu'on néglige une fausse entrée.

```
entity decodeur is
  PORT(PB_0, SW_0 : IN BIT;
        LED_0 : OUT BIT;
        LED_7654 : OUT INTEGER RANGE 0 to 15);
end decodeur;

architecture Behavioral of decodeur is
begin
```

```
process(PB_0)
variable state : INTEGER RANGE 0 to 5;
begin
if(PB_0'Event and PB_0 = '1') then
    case state is
        when 0 => if (SW_0 = '1') then
            state := 1;
            LED_0 <= '0';
        end if;
        when 1 => if (SW_0 = '1') then
            state := 2;
        else
            LED_0 <= '0';
            state :=1;
        end if;
        when 2 => if (SW_0 = '0') then
            state := 3;
        else
            LED_0 <= '0';
            state :=2;
        end if;
        when 3 => if (SW_0 = '1') then
            state := 4;
        else
            LED_0 <= '0';
            state :=3;
        end if;
        when 4 => if (SW_0 = '0') then
            state := 5;
        else LED_0 <= '0';
            state :=4;
        end if;
        when others => state := 0;
    end case;

    LED_7654 <= state;
end if;
end process;
end Behavioral;
```

On a donc, comme précédement mis l'instruction $LED_0 \leftarrow '0'$, pour être sûrs que la LED est éteinte. De plus dans le "ELSE", nous avons écrit l'instruction permettant de maintenir l'état à sa valeur actuelle.

0.3.2 Synthèse du code VHDL

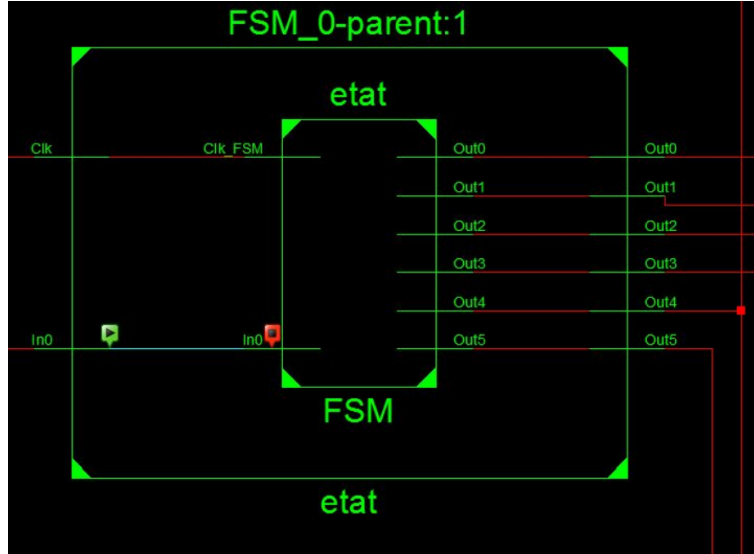


Figure 9: Schéma RTL du décodeur en négligeant une fausse entrée

On a toujours le même nombre de bit d'états, soit 6. Cependant les équations de sorties sont plus compliquées et font intervenir beaucoup plus de signaux.

Si on suppose LED_0_t l'état de LED_0 à l'instant t . On a :

$$\begin{aligned}
 LED_0_t = & (((LED_0_{t-1}ET(SW_0))OR(NOTSW_0)ET(OUT4)) \\
 & OU(LED_0_{t-1}ET(NOTSW_0))ET(OUT_3)) \\
 & OU(LED_0_{t-1}ET(SW_0)ET(OUT_2)) \\
 & OU(((LES_0_{t-1}ET(SW_0))OR(NOTSW_0))ET(OUT1)) \\
 & OU(((LED_0_{t-1}ET(SW_0))OR(NOTSW_0))ET(OUT0))
 \end{aligned}$$

Le schéma Technology est également très différent et beaucoup plus complexe. Voici par exemple le circuit qui génère la sortie LED_7654(0)

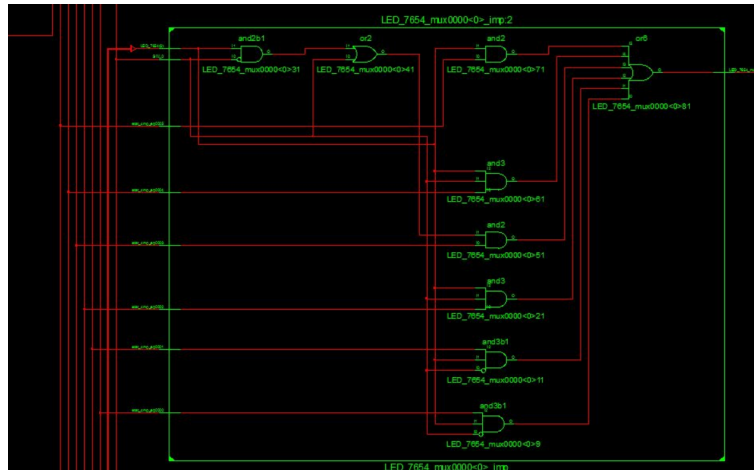


Figure 10: Schéma Technology qui génère la sortie de la LED_7654(0)