

# **TP02 - VHDL séquentiel**

Geoffrey PERRIN  
Océane DUBOIS

## 0.1 Exercice préliminaire

Voici le code d'un diviseur de fréquence :

---

```
entity blinker is
    port(Clk100MHz, PB_0 : in bit; --on utilise l'horloge 100MHz en
        signal d'entree
        LED_0 : out bit);
end blinker;

architecture Behavioral of blinker is
    alias reset is PB_0; --PB\_0 est defini comme le signal de reset
    signal clk_out : bit := '0'; -- signal d'horloge apres division
    constant clock_divisor : integer := 100000000; --constante de
        division pour un signal a 1Hz
begin
    clock_divider : process(Clk100Mhz, reset)
        variable c : integer range 0 to clock_divisor - 1 := 0;
    begin
        if reset = '1' then -- si on declanche le reset on recommence
            le cycle de l'horloge a 0
            c := 0;
            clk_out <= '0';
        elsif Clk100MHz'event and Clk100MHz = '1' then --si le signal
            Clk100MHz est sur un front montant
            if c < (clock_divisor - 1) / 2 then --entre 0 et
                0,5secondes on incremente c et on laisse la sortie a 0
                c := c + 1;
                clk_out <= '0';
            elsif c = (clock_divisor - 1) then -- lorsqu'on arrive a
                une seconde, on recommence le cycle a 0
                c := 0;
                clk_out <= '0';
            else -- sur la deuxieme partie du cycle (de 0,5 a
                1seconde), on continue d'incrementer c et on passe la
                sortie a 1.
                c := c + 1;
                clk_out <= '1';
            end if;
        end if;
    end process;
    -- Sortie sur la LED
    LED_0 <= clk_out;
end Behavioral;
```

---

Dans ce code, on définit d'abord une entité "blinker", constitué de 2 ports d'entrée : Clk100MHz, PB\_0 et une sortie LED\_0.

Puis dans l'architecture, on définit un alias pour PB\_0 qui sera désormais appelé reset. On définit un nouveau signal de type bit, appelé clk\_out qui est initialisé à 0 qui sera le signal de sortie. Et une constante de type entier nommé clock\_divisor initialisé à 100000000.

Puis on déclare un process donc la liste de signaux de sensibilité est composée des signaux Clk100Mhz et reset. C'est donc un reset asynchrone.

Dans le process si le reset est activé, on met la variable c à 0 et le signal clock\_out à 0. Si le signal Clk100MHz est sur un front montant et que la variable c est inférieure à  $(100000000-1)/2 = 49999999,5$  alors on incrémente la variable c et le signal clock\_out est mis à 0. Si  $c = 99999999$  on met c à 0 et clk\_out à 0. Entre 49999999,5 et 99999999 on met la sortie à 1. A la fin du process on égalise clk\_out sur LED\_0.

La LED\_0 est donc activée (à 1) à chaque cycle (de 1 entre 0,5 secondes et 1 seconde le reste du temps elle est à 0).

## 0.2 Feu de circulation

Dans cet exercice on cherchera à implémenter un contrôleur de circulation, permettant de réguler la circulation d'un croisement à 2 axes principaux.

Le feu rouge dure 10 secondes et le feu orange 2 secondes. Le feu vert doit donc durer 8 secondes. Puisqu'il faut que  $T_{rouge} = T_{vert} + T_{orange}$ .

La plus petite unité de temps utilisée est donc 2 secondes ( $T_{sync}$ ), on peut donc utiliser une fréquence d'horloge de  $f = 1/T_{sync} = 0,5\text{Hz}$

On nomme les 2 axes A et B qui sont perpendiculaires. Lorsque le feu de l'axe A est au rouge, le feu de l'axe B doit être vert puis passer au orange. Puis le feu de l'axe B passe enfin au rouge, et le feu de l'axe A passe au vert puis 8 secondes plus tard au orange.

On réalise une modélisation à partir d'une machine à états.

On utilisera la valeur 1 pour signaler un feu rouge, 2 pour le feu orange et 3 pour le feu vert.

### 0.2.1 Code VHDL

---

```
ENTITY feu IS
  PORT(Clk100MHz, PB_0 : INBIT;
        LED_3210, LED_7654 : OUT INTEGER RANGE 0 TO 4);
END feu
```

```
ARCHITECTURE Behavioural OF feu IS
alias reset is PB_0;
signal clk_out : bit := '0';
constant clock_divisor : integer := 100000000;
BEGIN
    clock_divider : PROCESS(Clk100Mhz, reset)
    variable c : integer range 0 to clock_divisor - 1 := 0;
    begin
        if reset = '1' then
            c := 0;
            clk_out <= '0';
        elsif Clk100MHz'event and Clk100MHz = '1' then

            if c < (clock_divisor - 1) / 2 then
                c := c + 1;
                clk_out <= '0';
            elsif c = (clock_divisor - 1) then
                c := 0;
                clk_out <= '0';
            else
                c := c + 1;
                clk_out <= '1';
            end if;

        end if;
    end process;

    process(clk_out)

        variable c : integer range 0 to 20; --temps total d'un cycle
        variable etat : integer range 0 to 3;
        variable feuA, feuB : integer range 0 to 4;

    begin
        if reset = '1' then
            c := 0;
            etat := 0;
        elsif clk_out'Event and clk_out = '1' then
            if c < 8 then
                c := c + 1;
                etat := 0;
            elsif c < 10 then
                c := c + 1;
                etat := 1;
            end if;
        end if;
    end process;
```

```
        elsif c < 18 then
            c := c + 1;
            etat := 2;
        elsif c < 20 then
            c := c + 1;
            etat := 3;
        end if;
        if c = 20 then
            c := 0;
        end if;
    end if;

    case etat is
        when 0 => feuA <= 1; feuB <= 3; --le feu de l'axe A est
            vert et le feu de l'axe B est rouge
        when 1 => feu1 <= 2; feuB <= 3; --le feu de l'axe A est
            orange, le feu de l'axe B est rouge
        when 2 => feu1 <= 3; feuB <= 1; --le feu de l'axe A est
            rouge, le feu de l'axe B est vert
        when 3 => feu1 <= 3; feuB <= 2; --le feu de l'axe A est
            rouge et le feu de l'axe B est orange
        when others => feu1 <= 1; feuB <= 4;
    end case;

end process;

LED_3210 <= feuA;
LED_7654 <= feuB;

END Behavioural;
```

---

Sachant que le signal d'entrée du deuxième process est `clk_out` et qu'il change d'état toutes les seconde, nous avons décidé de créer un compteur de temps, modélisé par la variable `c`, qui permet d'incrémenter la variable d'état toutes les 8 puis 2 secondes, plutôt que de faire une machine à 20 états différents.

### 0.3 Prise en compte d'un capteur de voiture

Dans cet exercice on doit toujours réaliser un feu de voiture, mais cette fois-ci en considérant la présence d'un capteur de véhicule qui permet de savoir si il y a un véhicule sur l'axe ou non, si il n'y en a pas, on peut laisser le feu du deuxième axe vert. On ne prendra pas le reset en compte pour le

moment.

Les signaux utilisés pour symboliser les capteurs de véhicules sont PB\_2 et PB\_3.

On définit donc les séquences comme suivant :

- si aucun capteur de véhicule n'est activé, on définit que le comportement à suivre sera de mettre au vert le feu de l'axe A et au rouge le feu de l'axe B.
- Si un véhicule est capté sur l'axe A et aucun sur l'axe B, on passe le feu A au vert et le feu B au rouge. C'est le même comportement que lorsqu'aucun véhicule n'est détecté.
- à l'inverse si un véhicule est capté sur l'axe B et aucun sur l'axe A, on passe le feu B au vert et le feu A au rouge.
- si on capte des véhicules sur l'axe A et B en même temps, on alterne le feu rouge et vert grâce à la séquence déjà définie dans l'exercice précédent.

### 0.3.1 Code VHDL

---

```
process(clk_out)

variable c : integer range 0 to 20; --temps total d'un cycle
variable etat : integer range 0 to 3;
variable feuA, feuB : integer range 0 to 4;

begin
    if reset = '1' then
        c := 0;
        etat := 0;
    else if clk_out'Event and clk_out = '1' then
        if (PB_3 = 1 and etat = 0) or (PB_2 = 1 and etat = 2) or
            (PB_2 = 1 and PB_3 = 1) then
            if c < 8 then
                c := c + 1;
                etat := 0;
            elsif c < 10 then
                c := c + 1;
                etat := 1;
            elsif c < 18 then
```

```
        c := c + 1;
        etat := 2;
    elsif c < 20 then
        c := c + 1;
        etat := 3;
    end if;
    if c = 20 then
        c := 0;
    end if;
end if;

case etat is
    when 0 => feuA <= 1; feuB <= 3; -- le feu de l'axe A est
        vert et le feu de l'axe B est rouge
    when 1 => feu1 <= 2; feuB <= 3; --le feu de l'axe A est
        orange, le feu de l'axe B est rouge
    when 2 => feu1 <= 3; feuB <= 1; --le feu de l'axe A est
        rouge, le feu de l'axe B est vert
    when 3 => feu1 <= 3; feuB <= 2; --le feu de l'axe A est
        rouge et le feu de l'axe B est orange
    when others => feu1 <= 1; feuB <= 4;
end case;

end process;

LED_3210 <= feuA;
LED_7654 <= feuB;

END Behavioural;
```

---